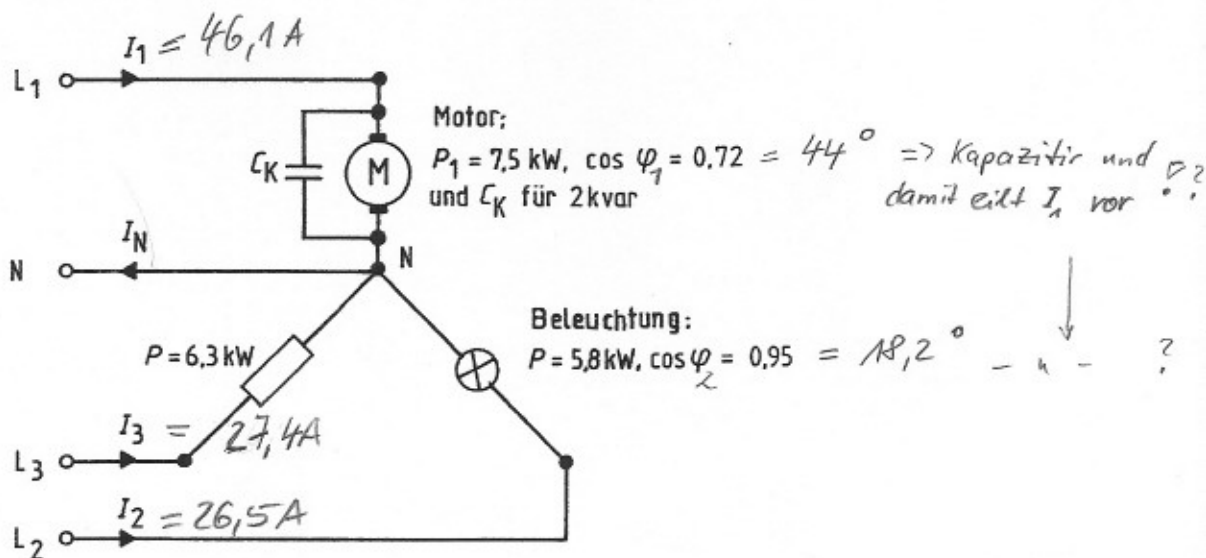


5. Folgende Belastung in Sternschaltung ist im 400 / 230 V-Netz gegeben:



- (1) Ermitteln Sie die Ströme I_1 , I_2 und I_3 rechnerisch und I_N grafisch.
- (2) Welche Möglichkeit gibt es, um den Strom im Neutralleiter zu verkleinern?

