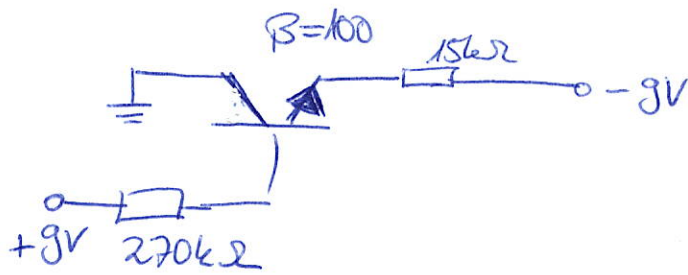


Aufgabe 5.19

I_B - Ermitteln!


Lösung $I_B = 41,2 \mu A$



Aufgabe 5.20

I_B - Ermitteln!

Lösung $I_B = 9,11 \mu A$

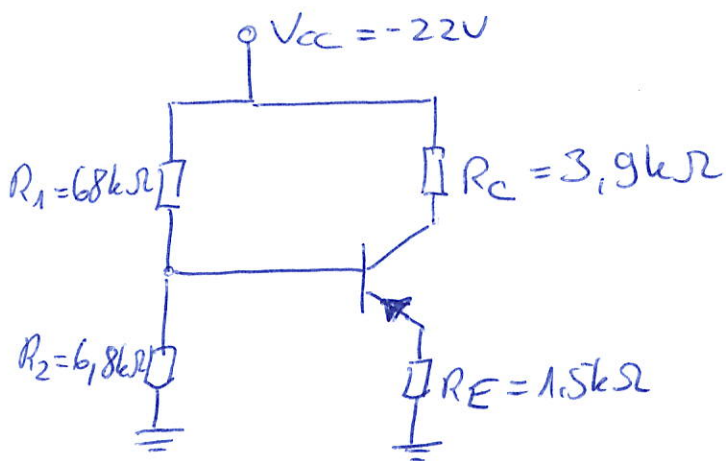

Aufgabe 5.22

Gesucht R_1, R_C & R_E

Lösung $R_1 = 30,11k\Omega$

$R_E = 1k\Omega$

$R_C = 4k\Omega$

